



INVESTIGACIÓN/REPORTE/RESUMEN:

Tabla, Diagrama, y Circuito de la clase (4 de septiembre)

ASIGNATURA:

Organización y diseño de computadoras

ERICK ANTONIO HAU PUC


MATRÍCULA: **230300952**

PROGRAMA EDUCATIVO: **INGENIERÍA EN DATOS E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL**

PRESENTADO A:

PROF. Profesor Ismael Jiménez Sánchez

Ejercicio Circuito en clase:

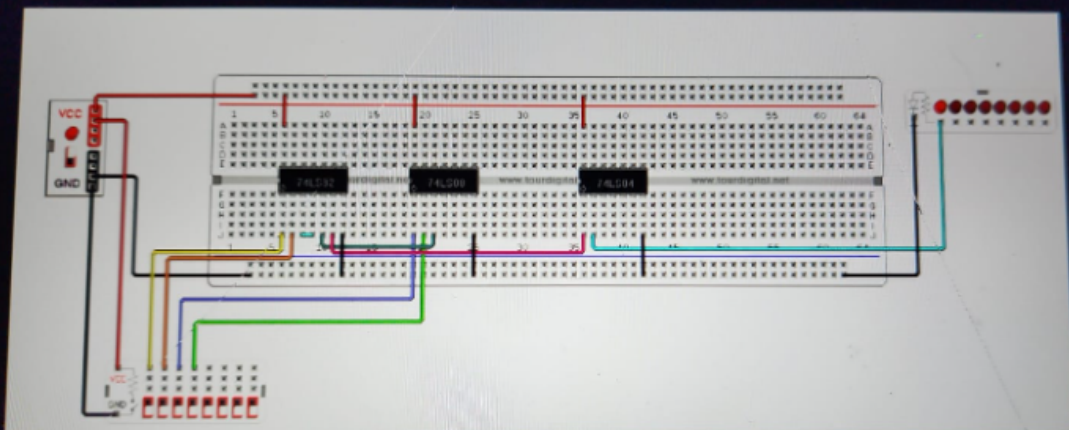

B	C	D	E	F	G	H	I
TABLA DE VERDAD							
A	B	C	D	A+B	CD	AB+CD	\bar{S}
0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	1	1	0	1	1	0
0	1	0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	1	0	1	0
0	1	1	0	1	0	1	0
0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	0	1	0
1	0	0	1	1	0	1	0
1	0	1	0	1	0	1	0
1	0	1	1	1	1	1	0
1	1	0	0	1	0	1	0
1	1	0	1	1	0	1	0
1	1	1	0	1	0	1	0
1	1	1	1	1	1	1	0

