



INVESTIGACIÓN/REPORTE/RESUMEN:

# **Tabla, Diagrama, y Circuito de la clase (Ejercicio 2)**

ASIGNATURA:

Organización y diseño de computadoras



**ERICK ANTONIO HAU PUC**

MATRÍCULA: **230300952**

PROGRAMA EDUCATIVO: **INGENIERÍA EN DATOS E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL**

PRESENTADO A:

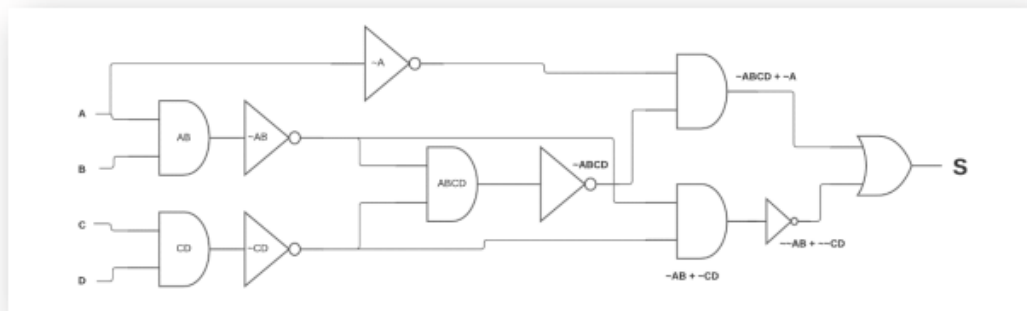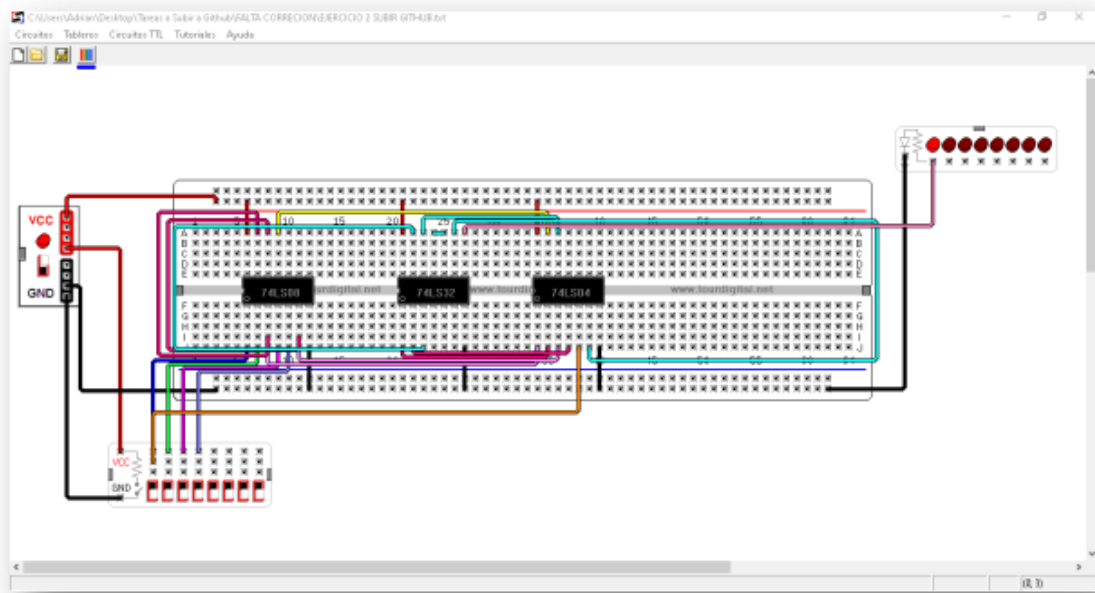**PROF. Profesor Ismael Jiménez Sánchez**



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
A	B	C	D	AB	CD	ABCD	~AB	~CD	~ABCD	~A	~AB + CD	~ABCD + ~A	~AB + ~CD	~AB + CD + ~ABCD + ~A
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1
0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1
0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1
0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1
0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1
0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1
0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1
0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1
1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1
1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1
1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1
1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1
1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1
1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1
1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1

**TABLA DE VERDAD**